

8.1) $V(t) = 120 \cos(377t) \text{ V}$ $i(t) = 2 \sin(377t - 25^\circ) \text{ A} = 2 \cos(377t - 115^\circ) \text{ A}$

Find $p(t)$: $\frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_v + \phi_i)$

$$p(t) = 120 (\cos(115) + \cos(377t - 115^\circ)) \text{ watts}$$


8.2) Find average power when: $V = 12 \angle 45^\circ \text{ V}$ $I = 2 \angle 25^\circ \text{ A}$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i)$$

$$P = \frac{1}{2} (12)(2) \cos(20^\circ)$$

$$P = 11.28 \text{ watts average power}$$

8.3) Find average power absorbed by R_1

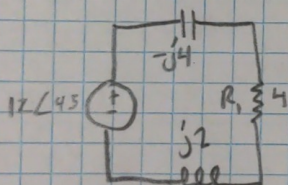

$$Z_{\text{tot}} = 4 - j2$$


$$I = \frac{12 \angle 45^\circ}{4 - j2} = .85 + j2.5 \text{ A} = 2.68 \angle 71.6^\circ \text{ A}$$

$$V_{R_1} = (.85 + j2.5 \text{ A})(4 \Omega) = 3.39 + j10.18 = 10.73 \angle 71.6^\circ \text{ V}$$

$$P = \frac{1}{2} (2.68)(10.73) \cos(71.6 - 71.6)$$

$$P = 14.38 \text{ watts absorbed by } R_1$$

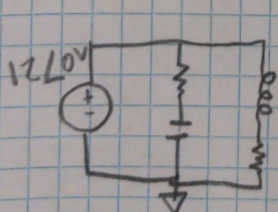8.4) Find average power supplied by the source



$$Z_{\text{eq}} = \frac{(1 - j2)(2 + j2)}{3} = 2 - j.667 \Omega$$

$$I_s = \frac{12 \angle 0^\circ}{2 - j.667 \Omega} = 5.4 + j1.8 \text{ A} = 5.7 \angle 18.43^\circ \text{ A}$$

$$P = \frac{1}{2} (12)(5.7) \cos(-18.43^\circ)$$

$$P = 184.43 \text{ Watts average power}$$