


Chris Hunt

HW4

ENGR 202

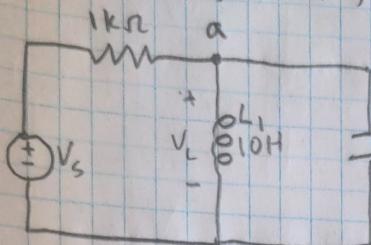4.1) Find  $V_L(t)$  across  $L_1$ 

$$V_s(t) = 10 \sin(377t + 40^\circ) = 10 \cos(377t - 50^\circ) = 10 \angle -50^\circ \quad \omega = 377 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



$$L_1 = j\omega L = j3770 \Omega$$


$$C_1 = \frac{1}{j\omega C} = -j2652.52 \Omega$$

$$Z_1 = 1k \Omega \quad Z_2 = L_1 \parallel C_1 = \frac{(j3770)(-j2652.52)}{j1117.48} \Omega$$

$$Z_2 = -j8948.71 \Omega$$

$$V_L = V_a = V_s \left( \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) \quad V_L = 10 \angle -50^\circ (0.9877 - j0.1104)$$

$$V_L = 6.428 - j7.676 = 10.01 \cos(377t - 50.06^\circ) \text{ V}$$

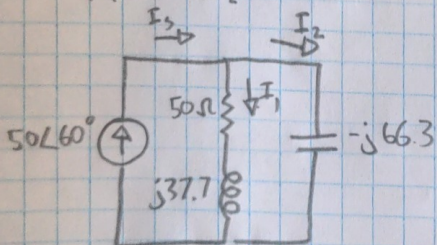4.2) Find  $I_2$ 

$$I_2 = I_s \left( \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \right) = (25 + j43.3A) \left( \frac{50 + j37.7 \Omega}{50 - j28.6 \Omega} \right)$$

$$I_2 = -32.55 + j43.53$$

$$I_2 = 54.353 \angle -126.79^\circ \text{ A}$$

$$Z_1 = 50 + j37.7 \Omega \quad Z_2 = -j66.3$$


$$I_s = 25 + j43.3$$



Chris Hunt

HW4

ENGR202

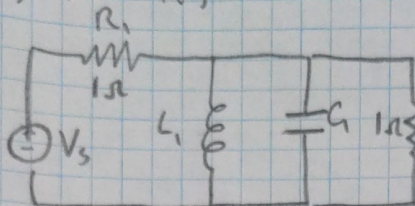4.3) Find  $i(t)$ 


$$V_s = 12 \cos(10t) = 12 \angle 0 \quad \omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$L_1 = j10 \quad C_1 = -j1$$

$$Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1-j1} + j10} = \frac{1}{1+j9.9} = 1.01 \angle -5.65^\circ \Omega$$

$$I_s = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{12 \angle 0}{1.0149 \angle -5.65^\circ} = 11.82 \angle 5.65^\circ$$

$$i(t) = 11.82 \cos(10t + 5.65^\circ) \text{ A}$$

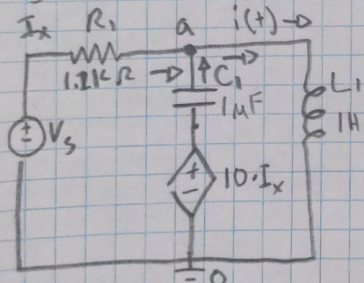4.4) Find  $i(t)$ 

$$V_s = 120 \cos(1000t) = 120 \angle 0 \quad \omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$L_1 = j1000 \quad C_1 = -j1000$$

$$@a: \frac{V_s - V_a}{1.2k\Omega} + \frac{10 \left( \frac{V_s - V_a}{1.2k\Omega} \right) - V_a}{-j1000} = \frac{V_a}{j1000}$$

$$\frac{120 - V_a}{1200\Omega} + \frac{120 - V_a}{120} - \frac{V_a}{j1000} = \frac{V_a}{j1000}$$

$$1 - \frac{V_a}{1200\Omega} + \frac{1}{j1000} - \left( \frac{V_a}{120} \right) \left( \frac{1}{-j1000} \right) - \frac{V_a}{j1000} = \frac{V_a}{j1000}$$

$$1 - \frac{V_a}{1200} + j0.001 - \left( \frac{V_a}{120} \right) (j0.001) - V_a j0.001 = -V_a j0.001$$

$$1 + j0.001 = \frac{V_a}{1200\Omega} + \left( \frac{V_a j0.001}{120} \right) \rightarrow 1 + j0.001 = \left( \frac{1}{1200\Omega} + \frac{1}{-j120000} \right) V_a$$

$$V_a = \frac{1 + j0.001}{\frac{1}{1200} + j\frac{1}{120000}} = 120 \angle 0 \text{ V} \quad I_L = \frac{120 \angle 0}{1000 \angle 90} = 0.12 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$i(t) = 0.12 \cos(1000t - 90^\circ) \text{ A}$$