

Resistor:

Resistor:

Frequency:

100.430 Hz

$$Z_R = \frac{(4.00310 - 0.22110)V}{0.003910 A} = 975.49 \Omega$$

1005 Hz

$$Z_R = \frac{(4.00510 - 0.22160)V}{0.003910 A} = 973.68 \Omega$$

10100 Hz

$$Z_R = \frac{(4.00510 - 0.22110)V}{0.003910 A} = 976.01 \Omega$$

Inductor:

Frequency:

1003.2 Hz

$$Z_L = \frac{(4.01 \angle 0 - 0.641 \angle -57) \text{ V}}{0.0112 \angle -57 \text{ A}} = \frac{137.77 + j300.274 \Omega}{}$$

$$L_1 = \frac{j300.274}{j(1003.2 \cdot 2 \cdot \pi)} = 0.04763 \text{ H}$$

10001.2 Hz

$$Z_L = \frac{(3.995 \angle 0 - 0.083 \angle -87) \text{ V}}{0.0015 \angle -87 \text{ A}} = \frac{84.0547 + j2659.68 \Omega}{}$$

$$L = \frac{j2659.68}{j(10001.2 \cdot 2 \cdot \pi)} = 0.04232 \text{ H}$$

100001 Hz

$$Z_L = \frac{(3.998 \angle 0 - 0.0085 \angle -100) \text{ V}}{0.0001 \angle -100 \text{ A}} = \frac{-7027.45 + j39372.61 \Omega}{}$$

$$L_1 = \frac{j39372.61}{j(100001 \cdot 2 \cdot \pi)} = 0.06266 \text{ H}$$

Series:

10018 Hz

$$Z_L = \frac{(4.013 \angle 0 - 0.0686 \angle -87) \text{ V}}{0.0012 \angle -87 \text{ A}} = \frac{117.85 + j3339.59 \Omega}{}$$

$$L_1 = \frac{j3339.59}{j(10018 \cdot 2 \cdot \pi)} = 0.0531 \text{ H}$$

Parallel:

10018 Hz

$$Z_L = \frac{(4.005 \angle 0 - 0.484 \angle -80) \text{ V}}{0.0085 \angle -80 \text{ A}} = \frac{24.88 + j464.02 \Omega}{}$$

$$L_1 = \frac{j464.02}{j(10018 \cdot 2 \cdot \pi)} = 0.00737 \text{ H}$$

Capacitor:

Frequency:

1003 Hz

$$Z_{C1} = \frac{(4.008 \angle 0 - 0.0697 \angle 88) \text{ V}}{0.0012 \angle 88 \text{ A}} = \frac{58.48 + j3337.99 \Omega}{0.0012 \angle 88 \text{ A}}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{j - j3337.99 \cdot 1003 \cdot 2 \cdot \pi} = 47.54 \text{ nF}$$

5007 Hz

$$Z_{C1} = \frac{(4.008 \angle 0 - 0.3918 \angle 84.2) \text{ V}}{0.006 \angle 84.2 \text{ A}} = \frac{10.87 + j664.58 \Omega}{0.006 \angle 84.2 \text{ A}}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{j - j664.58 \cdot 5007 \cdot 2 \cdot \pi} = 47.83 \text{ nF}$$

20013 Hz

$$Z_{C1} = \frac{(4.023 \angle 0 - 1.299 \angle 69) \text{ V}}{0.0226 \angle 69 \text{ A}} = \frac{6.76 + j166.19 \Omega}{0.0226 \angle 69 \text{ A}}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{j - j166.19 \cdot 20013 \cdot 2 \cdot \pi} = 47.85 \text{ nF}$$

Series:
4997 Hz

$$Z_{C1} = \frac{(3.998 \angle 0 - 0.1887 \angle 87.4) \text{ V}}{0.0033 \angle 87.4 \text{ A}} = \frac{-2.22 + j1210.27 \Omega}{0.0033 \angle 87.4 \text{ A}}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{j - j1210.27 \cdot 4997 \cdot 2 \cdot \pi} = 26.32 \text{ nF}$$

Parallel:
4994 Hz

$$Z_{C1} = \frac{(4.01 \angle 0 - 0.746 \angle 78.2) \text{ V}}{0.0131 \angle 78.2 \text{ A}} = \frac{5.65 + j299.64 \Omega}{0.0131 \angle 78.2 \text{ A}}$$

$$C_{C1} = \frac{1}{j - j299.64 \cdot 4994 \cdot 2 \cdot \pi} = 106.36 \text{ nF}$$