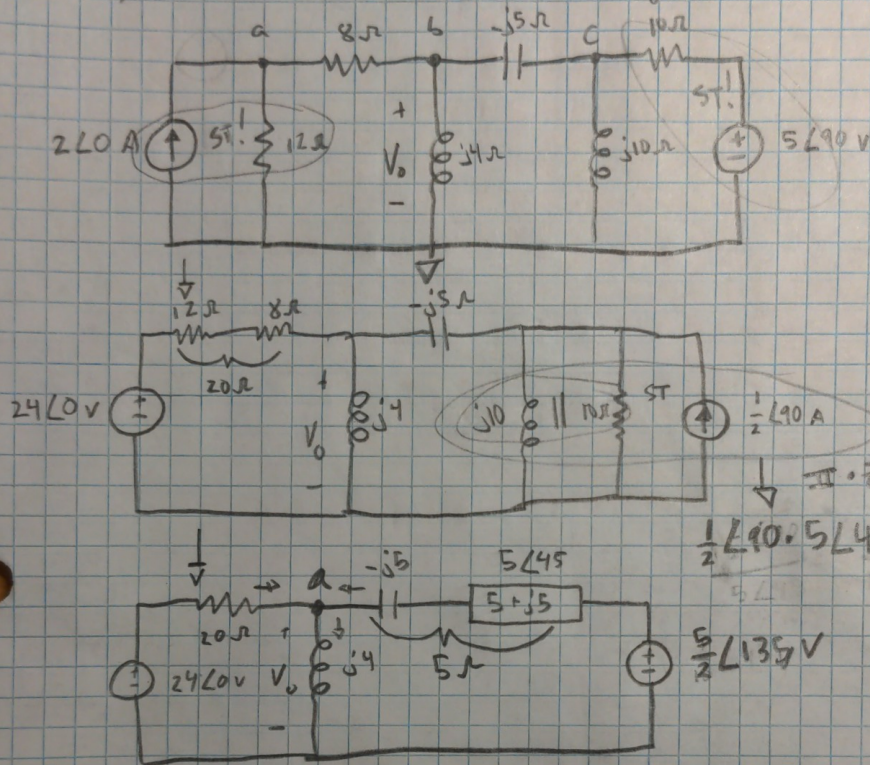


7.1) Use source transformation to find V_o



$$\frac{1}{2}\angle 90^\circ \cdot 5\angle 45^\circ = \frac{5}{2}\angle 135^\circ\text{ V}$$

$$\textcircled{a) \left(\frac{V_a}{j4} = \frac{24\angle 0 - V_a}{20\ \Omega} + \frac{\frac{5}{2}\angle 135 - V_a}{5\ \Omega} \right) 1\ \Omega}$$

$$V_a(-j.25) = \frac{24}{20}\angle 0 - .05V_a + \frac{1}{2}\angle 135 - .2V_a$$

$$(.25 - j.25)V_a = \frac{24}{20}\angle 0 + \frac{1}{2}\angle 135$$

$$V_a = \frac{\frac{24}{20}\angle 0 + \frac{1}{2}\angle 135}{(.25 - j.25)} = .9858 \angle 2.46^\circ = 2.59 \angle 67.67^\circ\text{ V}$$


$$V_o =$$

Chris Hunt

HW 7


ENGR 201

7.2) Determine the Thevenin equivalent

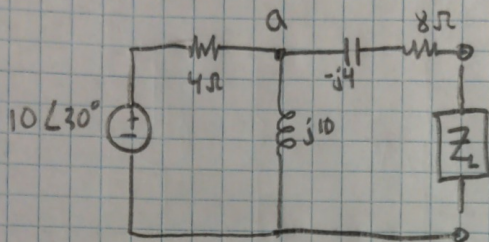 V_{Th}

$$V_{Th} = 10\angle 30^\circ \left(\frac{j10}{4 + j10} \right)$$


$$V_{Th} = 5.74 + j7.3 \text{ V}$$

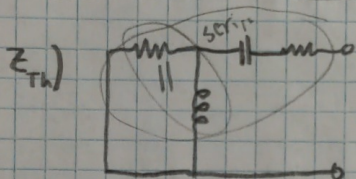 Z_{Th} Z_{Th}



$$Z_{Th} = 8 - j4 + \left(\frac{4 \cdot j10}{4 + j10} \right)$$

$$Z_{Th} = 11.45 - j2.62 \Omega$$

Thev Equiv:

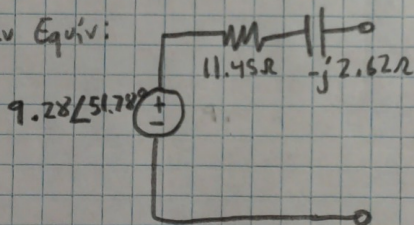

7.3) Find the Norton Equivalent

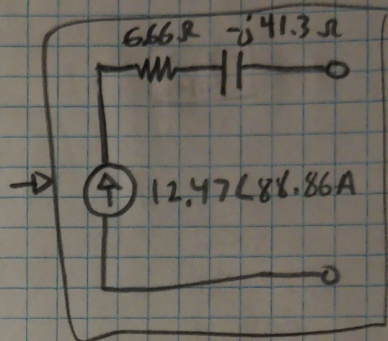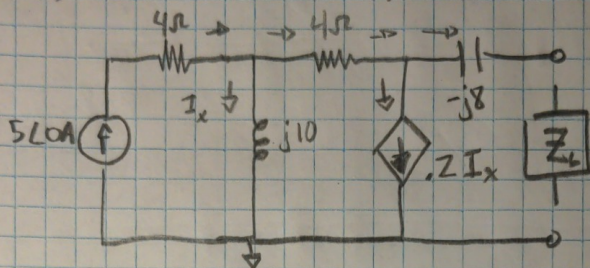

$$I_N) @ a) \left(50A = \frac{V_a - V_b}{4\Omega} + \frac{V_a}{j10} \right) 1\Omega$$


$$50 = .25V_a - .25V_b - j.1V_a \rightarrow (.25 - j.1)V_a - .25V_b = 50V$$

$$@ b) \left(\frac{V_a - V_b}{4\Omega} = .2 \left(\frac{V_a}{j10} \right) + \frac{V_b}{-j8} \right) 1\Omega$$

$$.25V_a - .25V_b = -j.02V_a + j.125V_b \rightarrow (.25 + j.02)V_a + (-.25 - j.25)V_b = 0$$

$$\begin{bmatrix} .25 - j.1 & -.25 \\ .25 + j.02 & -.25 - j.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{A'x=b} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 103.96 + j39.60 \\ 99.8 - j1.98 \end{bmatrix} V$$
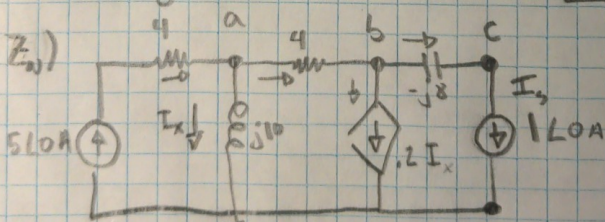
$$I_N = \frac{V_b}{-j8} = .2475 + j12.475 = 12.47 \angle 88.86^\circ A = I_N$$



$$Z_N = \frac{-V_c}{I_s}$$

$$Z_N = 6.66 - j41.3 \Omega$$

$$@ a) 50 = \frac{V_a - V_b}{4} + \frac{V_a}{j10} \rightarrow (.25 - j.1)V_a - .25V_b = 50V$$

$$@ b) \left(\frac{V_a - V_b}{4\Omega} = .2 \left(\frac{V_a}{j10} \right) + 10A \right) 1\Omega \rightarrow (.25 + j.02)V_a - .25V_b = 1$$

$$\begin{bmatrix} .25 - j.1 & -.25 \\ .25 + j.02 & -.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j33.33 \\ -6.66 + j33.33 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} V_c &= V_b - (-j8 \cdot 10) \\ V_c &= -6.66 + j41.3 \end{aligned}$$