

$$R_1 = 985.6 \Omega$$

$$R_2 = 981.2 \Omega$$


$$C_1 = 47.68 \text{ nF} = -j1049 \Omega$$

$$C_2 = 58.02 \text{ nF} = -j861.8 \Omega$$

$$L_1 = 10.44 \text{ mH} = j208.8 \Omega$$

$$V_s = 8 \cos(20,000t) = 8 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\omega = 20000 \text{ rad/s}$$

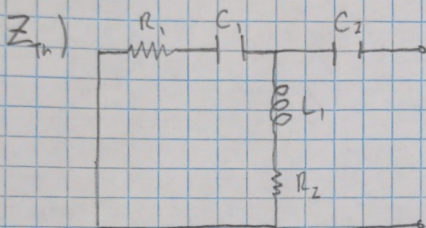


$$Z_{th} = (R_1 + C_1) \parallel (R_2 + L_1) + C_2$$

$$Z_{th} = 661.3 - j998 \Omega$$

V_{th}) $V_{th} = V_a$ Use a voltage divider to find voltage at V_a
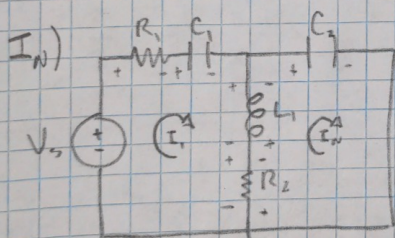
$$V_a = V_s \left(\frac{R_2 + L_1}{R_1 + R_2 + C_1 + L_1} \right) \Rightarrow V_a = V_{th} = 3.07 + j2.16 = 3.75 \angle 35.14^\circ$$



$$I_1) (-V_s + (R_1 + C_1)I_1 + (R_2 + L_1)(I_1 - I_N) = 0) \frac{1}{1}$$

$$(R_1 + C_1)I_1 + (R_2 + L_1)I_1 + (-R_2 - L_1)I_N = V_s$$

$$(1966.8 - j840.2)I_1 + (-981.2 - j208.8)I_N = V_s$$

$$\begin{bmatrix} 1966.8 - j840.2 & -981.2 - j208.8 \\ -981.2 - j208.8 & 981.2 - j653 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.56 \angle 2.64^\circ \\ -0.08 + j3.13 \end{bmatrix} \text{ mA}$$

$$I_N = -0.08 + j3.13 = 3.13 \angle 88.5^\circ \text{ mA}$$