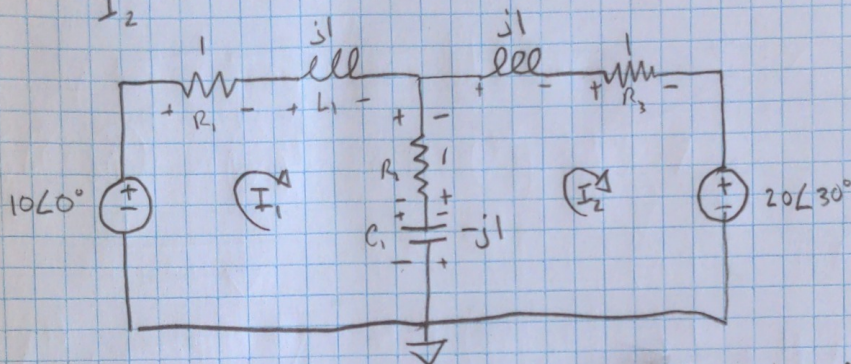


Chris Hunt

HW6

ENGR 202

6.1) Use mesh-current analysis to find the mesh currents I_1 and I_2



$$\text{Mesh } I_1: (1 - 10\angle 0^\circ) + 1I_1 + j1I_1 + I_1 - I_2 - j1I_1 + j1I_2 = 0 \quad \frac{1}{1\Omega}$$

$$2I_1 + (-1 + j)I_2 = 10\angle 0^\circ$$


$$\text{Mesh } I_2: 20\angle 30^\circ (-j1I_2 + j1I_1 + I_2 - I_1 + j1I_2 + I_2) = 0 \quad \frac{1}{1\Omega}$$

$$(1 - j)I_1 - 2I_2 = 20\angle 30^\circ$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1+j \\ 1-j & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20\cos(30^\circ) + j20\sin(30^\circ) \end{bmatrix}$$

$$\downarrow A^{-1}b = x$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.73 + j2.2 \\ -7.9 - j3.5 \end{bmatrix} \text{ A}$$

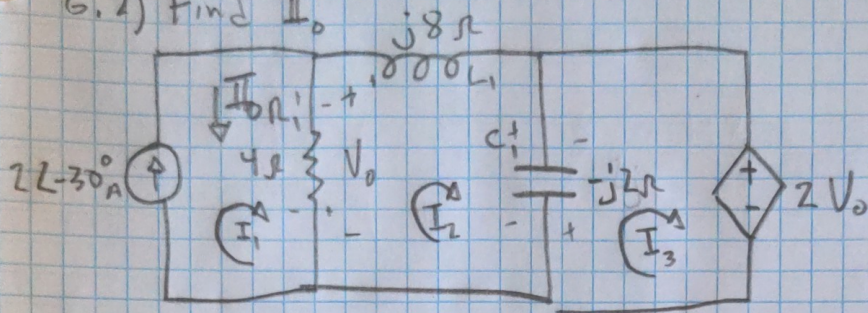6.2) Find I_o 

Mesh I_1 : $I_1 = 2\angle -30^\circ \text{ A}$

Mesh I_2 : $(4\Omega(I_2 - I_1) + j8\Omega I_2 + -j2\Omega(I_2 - I_3) = 0) \frac{1}{\Omega}$

$$4I_2 - 8\angle -30^\circ + j8I_2 - j2I_2 + j2I_3 = 0$$

$$(4 + j6)I_2 + j2I_3 = 8\angle -30^\circ \text{ A}$$

Mesh I_3 : $(-j2\Omega(I_3 - I_2) + 2(I_1 \cdot 4\Omega) = 0) \frac{1}{\Omega}$

$$-j2I_3 + j2I_2 + 16\angle -30^\circ \text{ A} = 0$$

$$-j2I_2 + j2I_3 = 16\angle -30^\circ$$

$$\begin{bmatrix} 4 + j6 & j2 \\ -j2 & j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8\angle -30^\circ \\ 16\angle -30^\circ \end{bmatrix} \xrightarrow{A^{-1}b=X} \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.054 + j0.893 \\ -3.95 - j6.035 \end{bmatrix} \text{ A}$$



$$I_o = I_1 - I_2 \rightarrow (1.732 - j) - (0.054 + j0.893)$$

$$I_o = 1.678 - j1.893 = 2.576\angle -48.4^\circ \text{ A}$$


Chris Hunt

HW 6

ENGR 202

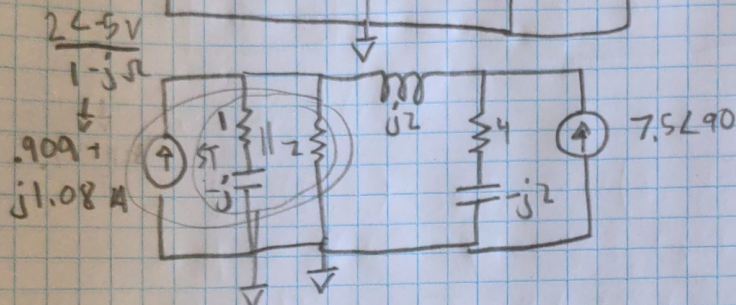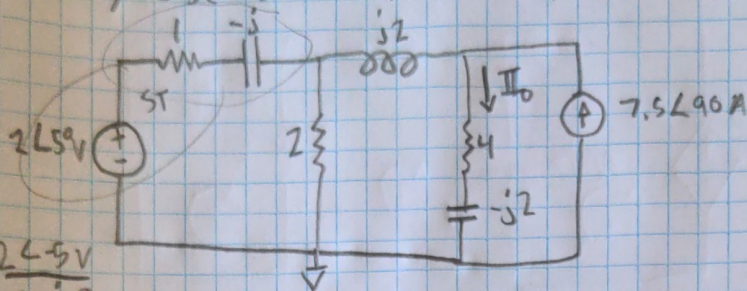6.3) Use source transform to find I_0 

$$\frac{2-j2}{3-j} = .8-j.4 \Omega$$

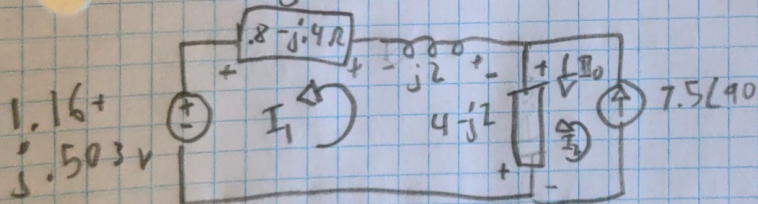

$$\text{Mesh } I_2: 7.5\angle 90^\circ = I_2 = j7.5 \text{ A}$$


$$\text{Mesh } I_1: ((4-j2)(I_1-I_2) + (.8+j1.6)I_1 + (1.16+j.503 \text{ V}) = 0) \frac{1}{1\Omega}$$

$$(4-j2)I_1 - (4-j2)I_2 + (.8+j1.6)I_1 = -1.16-j.503 \text{ A}$$

$$(4.8-j.4)I_1 = 13.84+j29.497 \text{ A}$$

$$I_1 = 2.35+j6.34 \text{ A}$$

$$I_0 = I_2 - I_1 = -2.35+j1.16 = 2.62\angle 153.7^\circ \text{ A}$$

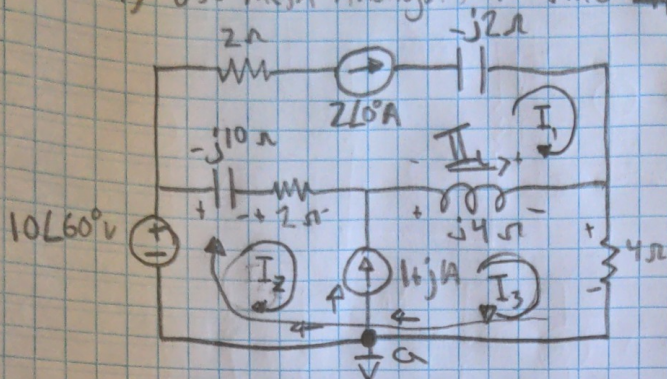6.4) Use Mesh Analysis to Find $\mathbf{I_L}$ 

Mesh $\mathbf{I_1}$) $\mathbf{I_1} = 2\angle 0^\circ \text{ A} = 2 \text{ A}$

SuperMesh) $(-10\angle 60^\circ \text{ V} + (2 - j10\Omega)(\mathbf{I_2} - \mathbf{I_1}) + j4(\mathbf{I_3} - \mathbf{I_1}) + 4\mathbf{I_3} = 0) \frac{1}{\Omega}$

$$(2 - j10)\mathbf{I_2} - (2 - j10)(2) + j4\mathbf{I_3} - j8 + 4\mathbf{I_3} = 10\angle 60^\circ \text{ A}$$

$$+ 4 - j20 \quad + j8$$

$$(2 - j10)\mathbf{I_2} + (4 + j4)\mathbf{I_3} = 9 - j3.34 \text{ A}$$

node a) $\mathbf{I} + \mathbf{j} = \mathbf{I_3} - \mathbf{I_2}$

$$\begin{bmatrix} 2 - j10 & 4 + j4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I_2} \\ \mathbf{I_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 - j3.34 \\ 1 + j \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{x}} \begin{bmatrix} \mathbf{I_2} \\ \mathbf{I_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.69 - j.19 \\ 2.695 + j.805 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I_L} = \mathbf{I_3} - \mathbf{I_1} \rightarrow \mathbf{I_L} = .695 + j.805 = 1.06\angle 49.2^\circ \text{ A}$$